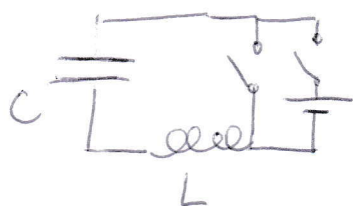


Drgania elektromagnetyczne

Obrót LC (przy $R=0$)

$$U_E = \frac{q_m^2}{2C} \quad (\text{kondensator})$$

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2 \quad (\text{cewka})$$



$$V_C = \frac{q}{C}$$

$$V_L = iR$$

analogia prądu energii w drganiach mechanicznych

Mechanika

Elektromagnetyzm

$$U_P = \frac{1}{2} kx^2$$

$$U_k = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$U_E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$q \rightarrow x$$

$$i \rightarrow v$$

$$C \rightarrow \frac{1}{k}$$

$$L \rightarrow m$$

Energia

$$\frac{dU}{dt} = 0$$

$$U = U_E + U_B = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2} = \text{const}$$

$$\frac{d}{dt}(\dots) = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + Li \frac{di}{dt} = 0 \quad / : i$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\frac{dq}{dt} = i = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = -\omega^2 q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$U_B = \frac{1}{2} L q_m^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$U_E = \frac{q_m^2}{2C} \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{d^2 q}{dt^2}$$

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

przesunięcie fazowe
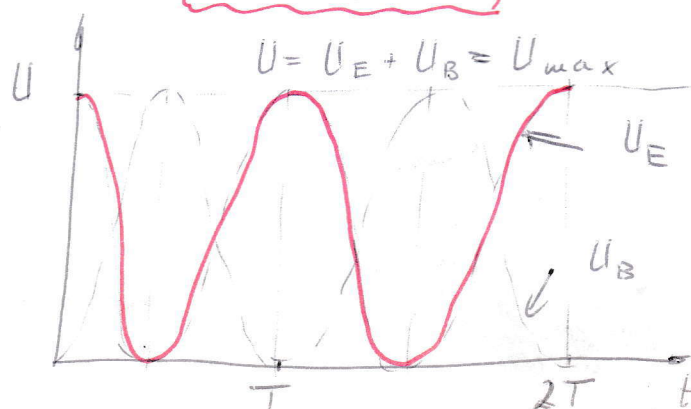
$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



Obwód RLC (Hamilton)

$$U = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad ; \quad \frac{dU}{dt} = -i^2 R$$

$$L i \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + i R = 0$$


$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0$$

analogia

$$\left\{ \begin{aligned} m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$q = q_m e^{-\frac{Rt}{2L}} \cos(\omega' t)$$
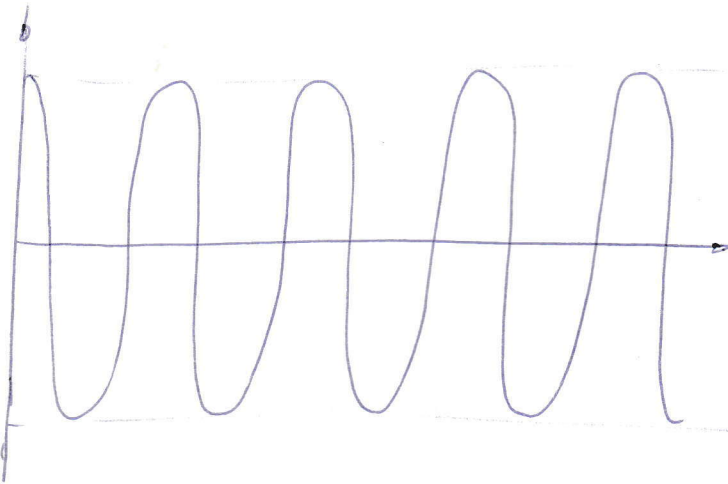
$$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$



Prądy przemienne

(SEM zmienna w czasie)



$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$



AC (alternating current)

$$i = i_m \sin(\omega t - \varphi)$$

① Opór R

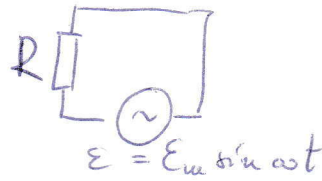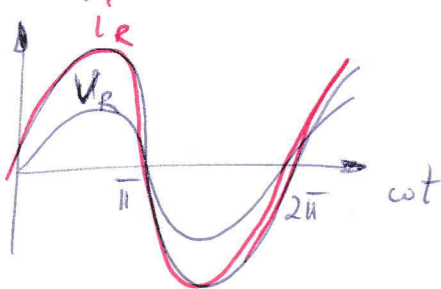

$$U_R = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

$$U_R = i_R R \Rightarrow i_R = \frac{\mathcal{E}_m}{R} \sin \omega t$$


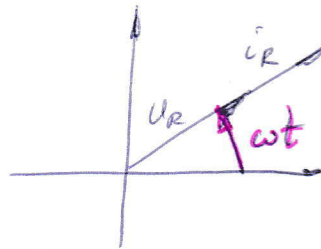
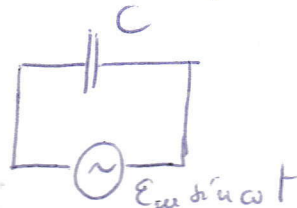


diagram
strzałowy
wektorowy

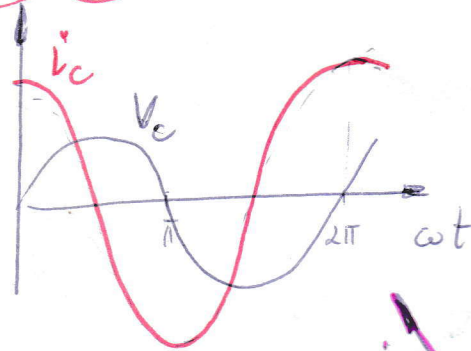② Pojemność C
 U_C opóźnia się o $\frac{\pi}{4}$ do i_C




$$U_C = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

$$U_C = \frac{q}{C} \Rightarrow q = C \mathcal{E}_m \sin \omega t$$



$$i_C = \frac{dq}{dt} = \omega C \mathcal{E}_m \cos \omega t$$

$$i_C = \frac{\mathcal{E}_m}{X_C} \cos \omega t \Rightarrow \boxed{X_C = \frac{1}{\omega C}}$$

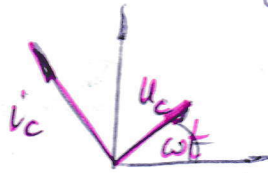oporność pojemnościowa (reaktywna pojem.)



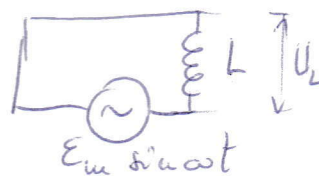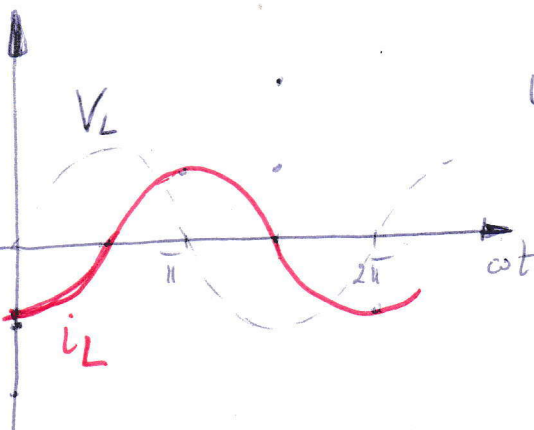③ Indukcyjność L
 U_L wyprzedza o $\frac{\pi}{4}$ i_L




$$U_L = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L} \int \mathcal{E}_m \sin \omega t dt = -\frac{\mathcal{E}_m}{\omega L} \cos \omega t$$

$$i_L = -\frac{\mathcal{E}_m}{X_L} \cos \omega t \Rightarrow \boxed{X_L = \omega L}$$

oporność L (reaktywna indukcyjna)

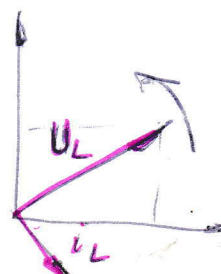



wyznacza

Obwód RLC

$$\mathcal{E} = U_R + U_C + U_L$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

$$i = i_m \sin(\omega t - \varphi)$$

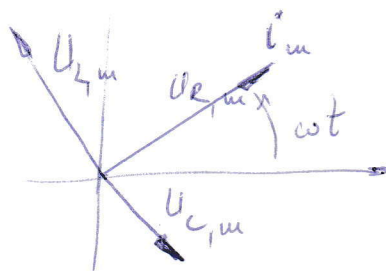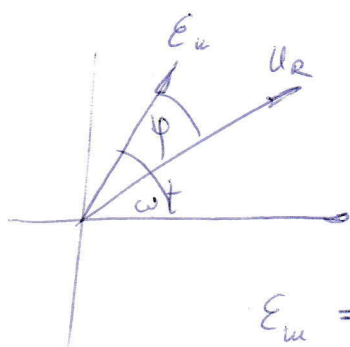

$$\mathcal{E}_m = \sqrt{U_{R,m}^2 + (U_{L,m} - U_{C,m})^2} = \sqrt{(i_m R)^2 + (i_m X_L - i_m X_C)^2} =$$

$$= i_m \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\Rightarrow i_m = \frac{\mathcal{E}_m}{Z}$$

zawada (impedancja)

$$i_m = \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{U_{L,m} - U_{C,m}}{U_{R,m}} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

Moc prądu zmiennego

$$P(t) = \frac{(\mathcal{E}_m \sin \omega t)^2}{R}$$

średnia

$$\bar{P} = \frac{\mathcal{E}_m^2}{R} \overline{\sin^2 \omega t} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_m^2}{R} = \left(\frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1}{R}$$

$$P_{sk} = \frac{\mathcal{E}_{sk}^2}{R}$$

$\mathcal{E}_{sk}$ - wartość średnia kwadratowa

$$\mathcal{E}_{sk} = \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{2}}$$

$$U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

$$i_{sk} = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$$

$$P(t) = \mathcal{E}(t) i(t) = \mathcal{E}_m \sin \omega t i_m \sin(\omega t - \varphi) = \mathcal{E}_m i_m \sin \omega t (\sin \omega t \cos \varphi - \cos \omega t \sin \varphi) = \mathcal{E}_m i_m (\sin^2 \omega t \cos \varphi - \sin \omega t \cos \omega t \sin \varphi)$$

$$\bar{P}(t) = P_{sr} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_m i_m \cos \varphi + 0$$

$$P_{sr} = \mathcal{E}_{sk} i_{sk} \cos \varphi$$

współczynnik mocy

Rezonans w obwodach prądu przemiennego

$$i_{sk} = \frac{E_{sk}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \max \Leftrightarrow X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$i_{sk, \max} = \frac{E_{sk}}{R}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

zjawisko rezonansu występuje $\Leftrightarrow$

$i_{sk} \rightarrow \infty$ (dla $R=0$)

